
بسم الله الرحمن الرحيم

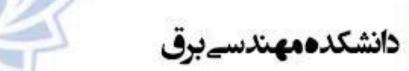



Digital Communications Laboratory

Supervisor: Dr. Shirvani Moghaddam

Student: Mohammad Reza Farhadi Nia

Experiment 9
Binary Phase Shift Keying Modulation


Fall 2020 – Hormozgan Province

Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran

سوال 1: در صورتیکه برای تولید سیگنال BPSK از دو سیگنال کسینوسی با اختلاف فاز کمتر از 180درجه استفاده شود چه اتفاقی میافتد؟ شرح دهید. در حالتی که این اختلاف فاز 90درجه باشد (دو سیگنال بر هم عمود باشند،) کارایی آشکارساز بهبود مییابد یا کاهش؟ چرا؟

بسته به اینکه چه مقدار اختلاف فاز ایجاد شده خیلی نزدیک به 90 درجه باشد ممکن است سیگنال از دست برود و یادرست ارسال نشود، و بسته به زاویه کارایی کاهش میابد اما اختلاف فاز 180 درجه ای مشکل ایجاد نمیکند.

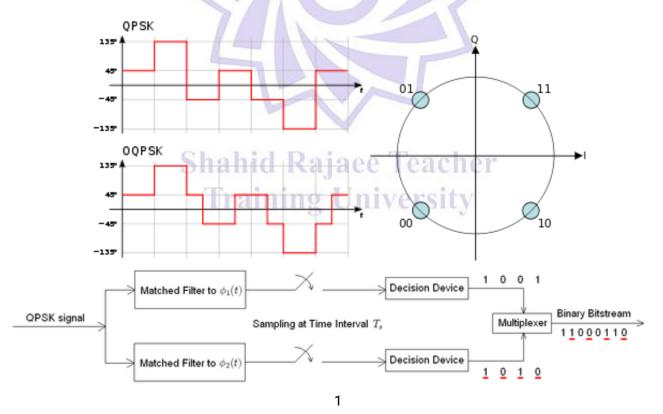
سوال 2: به صورت بلوکی، سیستمی برای تولید و آشکارسازی سیگنال PSK چهار سطحی با فازهای 90، 180 ،0و 270درجه رسم کنید. برای تحقق ساختار پیشنهادی، برای هر بخش از چه عنصرهایی استفاده میشود؟ شرح دهید.




¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-shift keying



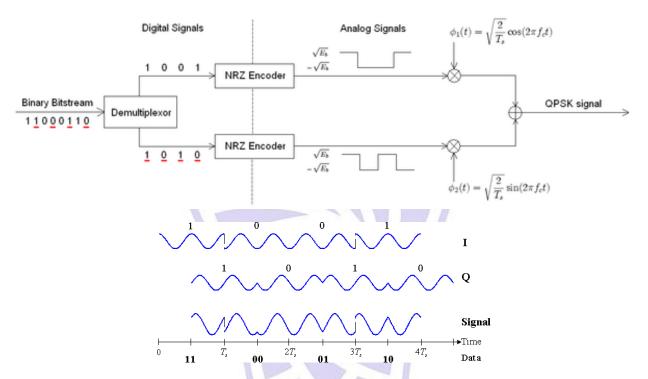سوال 3: یک راه برای تولید سیگنال PSK چهار سطحی استفاده از دو سیگنال BPSK عمود بر هم است که یکی با حامل کسینوسی و دیگری با حامل سینوسی هم فرکانس ساخته شود. مداری برای تحقق سیگنال 4PSK این روش پیشنهاد دهید .




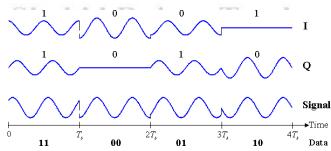Timing diagram for offset-QPSK. The binary data stream is shown beneath the time axis. The two signal components with their bit assignments are shown the top and the total, combined signal at the bottom. Note the half-period offset between the two signal components.




Timing diagram for $\pi/4$ -QPSK. The binary data stream is shown beneath the time axis. The two signal components with their bit assignments are shown the top and the total, combined signal at the bottom. Note that successive symbols are taken alternately from the two constellations, starting with the "blue" one.²

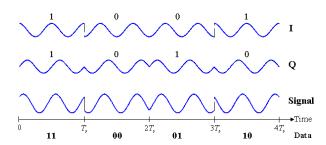² https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-shift keying



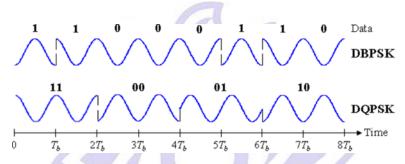Timing diagram for QPSK. The binary data stream is shown beneath the time axis. The two signal components with their bit assignments are shown at the top, and the total combined signal at the bottom. Note the abrupt changes in phase at some of the bit-period boundaries.



Timing diagram for DBPSK and DQPSK. The binary data stream is above the DBPSK signal. The individual bits of the DBPSK signal are grouped into pairs for the DQPSK signal, which only changes every $T_s = 2T_b$.

Shahid Rajaee Teacher Training University

³ https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-shift keying



آزمایش ۹: مدولاتور و دمدولاتور با حامل کلیدزنی شیفت فاز دوسطحی (BPSK)

نام و نامخانوادگی دانشجویان:

۱-۹- شبیه سازی در محیط MATLAB

الف- برای رشته تصادفی ۲۰ بیتی با استفاده از مولّد تصادفی با چندجملهای مشخصه $x^4 + x^4 + x^3 + x^4$ سیگنال الف- برای رشته تصادفی ۲۰ بیتی با استفاده از مولّد تصادفی با چندجملهای مشخصه $x^4 + x^3 + x^4$ بیتی با استفاده از مولّد سیگنال ساعت (1/T) بزرگتر است بسازید. به ازای رقم باینری ۲۰ سیگنال ساعت $x^4 + x^3 + x^4 + x^4$ بیتی د. $x^4 + x^3 + x^4 + x^4 + x^3 + x^4 + x^4$

-با ضرب سیگنال BPSK تولیدی در بند الف در $A_{ccos}(2\pi f_{c.t})$ و محاسبه سطح زیر سیگنال در بازه T، در صورتی که مقدار مثبت باشد تصمیم به رقم T و در صورتی که منفی باشد تصمیم به رقم T گرفته شود.

برنامه نرمافزاری:

نتيجه:

Contents

- Section A
- Section B
- Function


Section A

```
pnSequence1 = comm.PNSequence('Polynomial',[4 3 0], ...
            'SamplesPerFrame', 30, 'InitialConditions', [0 0 0 1]);
Binary Random Input = pnSequence1();
[Binary Random Input(1:15) Binary Random Input(16:30)]
t = (0:0.05:30*2*pi);
NRZ Polar = Binary Random Input';
BPSK = 0*t;
           for i = 1:length(Binary Random Input)
                      if Binary Random Input(i) == 1
                                  NRZ Polar(i) = 1;
                      else
                                  NRZ Polar(i) = -1;
                      end
           end
           for j = 1:length(t)
                      BPSK (j) = NRZ Polar(floor(t(j)/(2*pi))+1)*cos(t(j));
           end
figure
subplot(6,1,1); stairs([-length(Binary Random Input)/2:length(Binary Random Input)/2-1], Binary
Random Input, 'k')
axis([-length(Binary Random Input)/2 length(Binary Random Input)/2 -2 2]);title('Input Binary
  code');grid on; ylabel('Amplitude');
subplot(6,1,2);stairs([-length(NRZ Polar)/2:length(NRZ Polar)/2-1],NRZ Polar,'r')
axis([-length(NRZ Polar)/2 length(NRZ Polar)/2 -2 2]);title('NRZ Polar Binary code');grid on;
ylabel('Amplitude');
subplot(6,1,3); plot([-length(t)/2+1/2:length(t)/2-1/2], BPSK,'r')
axis([-length(t)/2 length(t)/2 -2 2]); title('Binary Pulse Shift Keying'); grid on; ylabel('Amping'); ylabel('Amping')
litude');
```

```
ans =
```


1
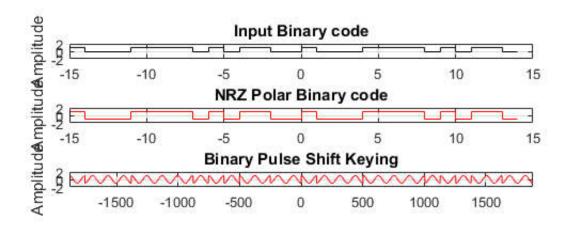
```
0
        0
0
        0
0
        0
1
        1
1
        1
0
        0
1
        1
0
        0
        1
0
        0
0
        0
```




Section B


```
subplot(6,1,4);plot([-length(BPSK_Multiplied)/2+1/2:length(BPSK_Multiplied)/2-1/2],BPSK_Multiplied,'k')
axis([-length(BPSK_Multiplied)/2 length(BPSK_Multiplied)/2 -2 2]);title('Multiplied');grid on
; ylabel('Amplitude');
subplot(6,1,5);plot([-length(BPSK_Multiplied_Integrated)/2+1/2:length(BPSK_Multiplied_Integrated)/2-1/2],BPSK_Multiplied_Integrated,'k')
axis([-length(BPSK_Multiplied_Integrated)/2 length(BPSK_Multiplied_Integrated)/2 -2 2]);title
('Integrated');grid on; ylabel('Amplitude');
BPSK_demodulation = Comparator(offset, BPSK_Multiplied_Integrated);
reshape(BPSK_demodulation,[],2)
subplot(6,1,6);stairs([-length(BPSK_demodulation)/2:length(BPSK_demodulation)/2-1],BPSK_demodulation,'k')
axis([-length(BPSK_demodulation)/2 length(BPSK_demodulation)/2 -2 2]);title('Output Binary code');grid on; ylabel('Amplitude');
```

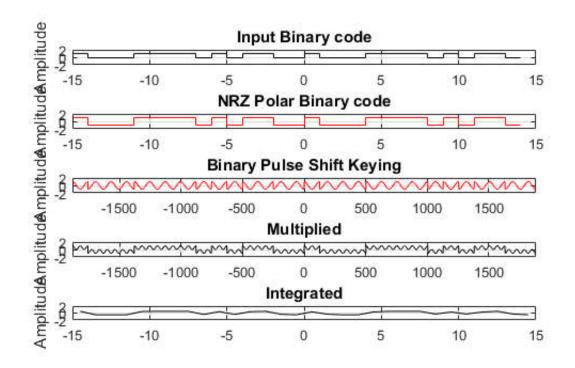

Function
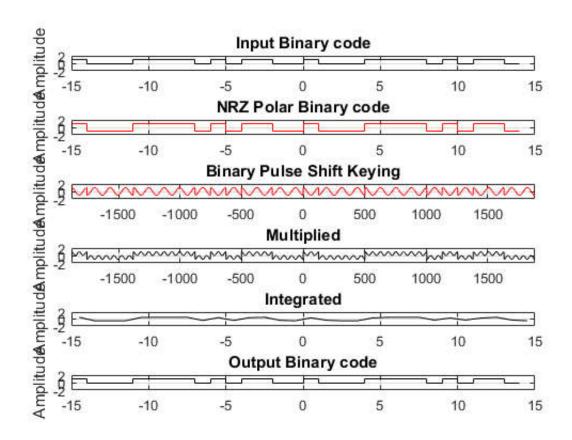
```
function Output = Comparator(Offset, input)
    Output = (input>Offset); % you can change equal to strictly
end
```



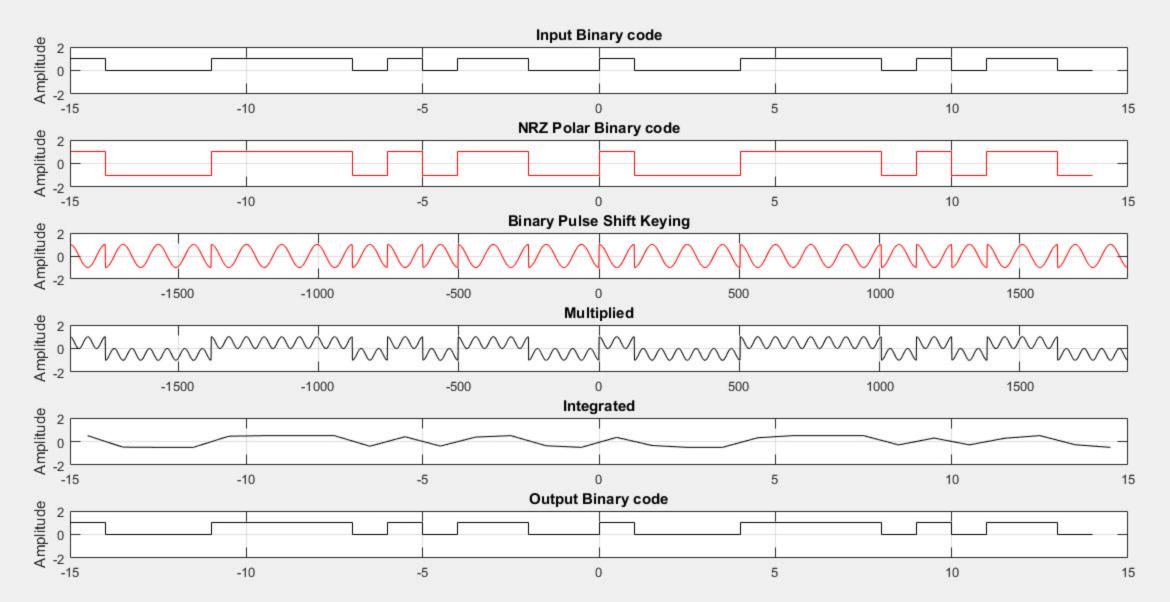



دستورکار آزمایشگاه مخابرات دیجیتال تهیهکننده: شهریار شیروانی مقدّم

۹-۲ شبیه سازی در محیط PROTEUS


راهنمایی: می توانید از دو سوئیچ ۴۰۶۶ استفاده کنید که ورودی آنها سیگنال $A_ccos(2\pi f_c.t)$ است و یکی با آمدن رقم ۱ فعال شود و دیگری با آمدن رقم ۰ فعال شود و سپس خروجی سوئیچ دوم با استفاده از اینورتر معکوس شود. سپس خروجی این دو مدار با هم به صورت آنالوگ جمع شوند.

y در هر سیگنال ساعت، ابتدا سیگنال دریافتی را به دو سوئیچ ۱ و ۲ اعمال کنید که به پایه clock یکی سیگنال در هر سیگنال دریافتی را به دو سوئیچ ۱ و ۲ اعمال شده باشد. پس از عبور خروجیهای سوئیچها از دو $A_{ccos}(2\pi f_{c.t})$ دو می سیگنال در و رشته از هم کم شوند و در یک مقایسه گر با سیگنال مرجع صفر، تصمیم گیری صورت پذیرد و رشته باینری آشکار شود.

مدار:

نتيجه:

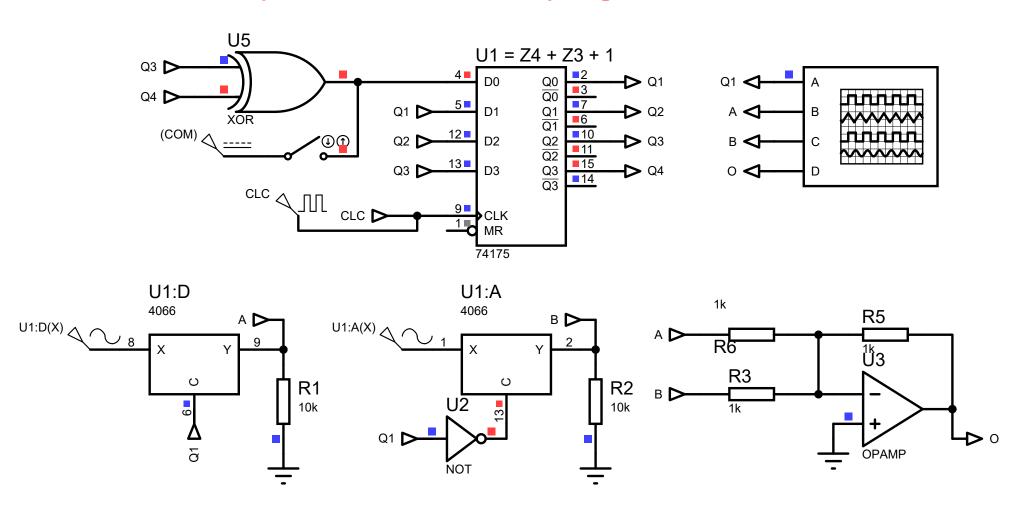Section 1 Binary Phase Shift Keying Modulation



Dr. Shirvani Moghaddam Mohammad Reza Farhadi nia Fall 2020 Digital Comm Lab

Digital Oscilloscope Channel C Level Position AC [AC [DC E DC DC 120 GND GND -130 OFF OFF 140 Invert Invert 0.5 0.2 0.1 Auto One-Shot Cursors Source mV Channel B Channel D Position Position Source AC [AC [DC DC -150 GND GND Position OFF OFF 120 110 100 Invert 100 0.5 µs 20 20 200 mV mV ms

Section 2
Binary Phase Shift Keying Demodulation

